

SCE 0110 -
Elementos de Lógica Digital I


**Blocos de construção
de circuitos combinacionais**

Prof. Dr. Vanderlei Bonato

Outline

- Multiplexadores/Multiplex/MUX
 - Seleção de sinais/canais
 - Implementação de funções lógicas de aplicação geral
 - Teorema de expansão de Shannon

Multiplexador de 2 canais

 


(a) Graphical symbol

s	f
0	w_0
1	w_1

 (b) Truth table


Construa o circuito lógico no modo soma dos produtos



(a) Graphical symbol


s	f
0	w_0
1	w_1

(b) Truth table

 

(c) Sum-of-products circuit


Figure 6.1. A 2-to-1 multiplexer.

 

(a) Graphic symbol

s_1	s_0	f
0	0	w_0
0	1	w_1
1	0	w_2
1	1	w_3

(b) Truth table

 

(c) Circuit

Figure 6.2. A 4-to-1 multiplexer.

 


Figure 6.3. Using 2-to-1 multiplexers to build a 4-to-1 multiplexer.



 


Figure 6.4. A 16-to-1 multiplexer.

 


(a) A 2x2 crossbar switch

 


(b) Implementation using multiplexers

Figure 6.5. A practical application of multiplexers.

 
Exemplo de uso de comutadores com rede Ômega



 
Na rede ômega, se os endereços de saída forem determinados de modo seqüencial a partir de zero e se o comutador for controlado com 0 para uma conexão direta e 1 cruzada, a comutação pode ser feita simplesmente de acordo com o resultado de um XOR entre o endereço de origem e destino. Ex. de 010 para 110 = 100



(a) Part of the FPGA in Figure 3.39

 

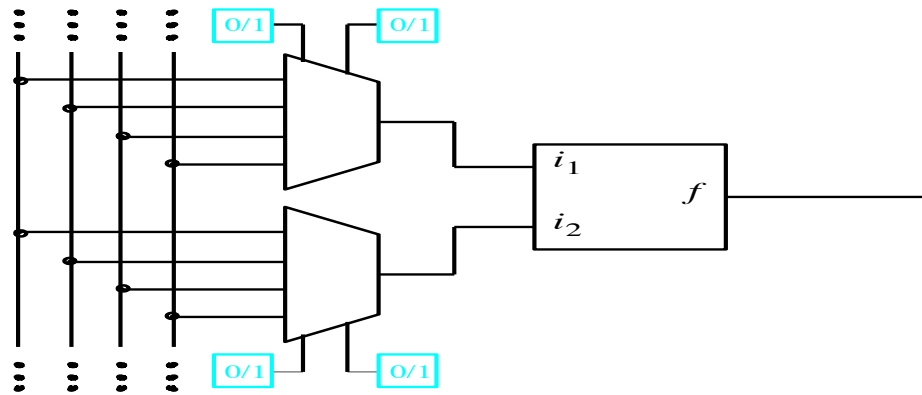
(b) Implementation using pass transistors



(c) Implementation using multiplexers

Figure 6.6. Implementing programmable switches in an FPGA.

w_1	w_2	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 


(a) Implementation using a 4-to-1 multiplexer

w_1	w_2	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


w_1	f
0	w_2
1	\bar{w}_2

(b) Modified truth table

 


(c) Circuit

Figure 6.7. Synthesis of a logic function using multiplexers.

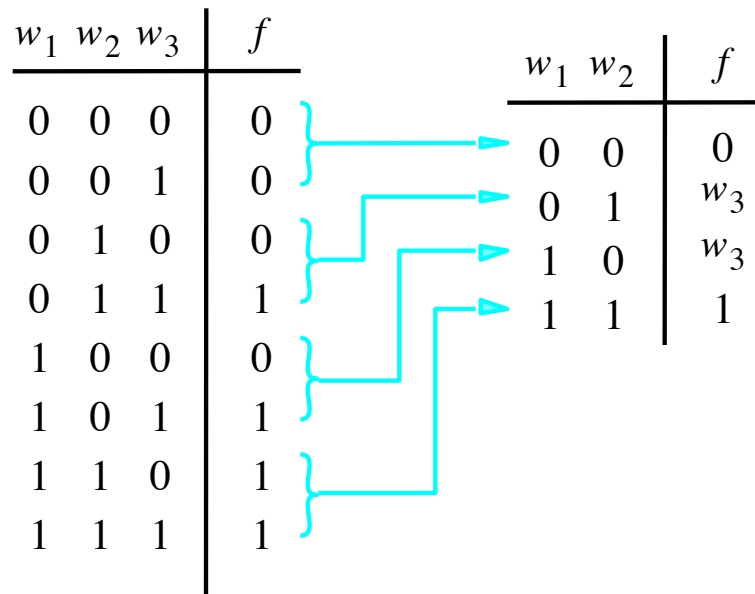

(a) Modified truth table

 


(b) Circuit

Figure 6.8. Implementation of the three-input majority function using a 4-to-1 multiplexer.

w_1	w_2	w_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

The output f is grouped into two sets of four rows each, both labeled $w_2 \oplus w_3$ with a cyan bracket. The first set (rows 1-4) has f values 0, 1, 1, 0. The second set (rows 5-8) has f values 1, 0, 0, 1.

(a) Truth table

 


(b) Circuit

Figure 6.9. Three-input XOR implemented with 2-to-1 multiplexers.

w_1	w_2	w_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(a) Truth table

 


(b) Circuit

Figure 6.10. Three-input XOR function implemented with a 4-to-1 multiplexer.

w_1	w_2	w_3	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

w_1	f
0	$w_2 w_3$
1	$w_2 + w_3$

(b) Truth table

 

(b) Circuit

Figure 6.11. The three-input majority function implemented using a 2-to-1 multiplexer.

Teorema da expansão de Shannon

- Qualquer função booleana $f(w_1, \dots, w_n)$ pode ser escrita na forma:

$$f(w_1, \dots, w_n) = \bar{w}_1 \cdot f(0, w_2, \dots, w_n) + w_1 \cdot f(1, w_2, \dots, w_n)$$


- A expansão pode ser feita para qualquer variável n e também para mais de uma variável ao mesmo tempo

Teorema da expansão de Shannon


- Implemente a função abaixo usando um MUX de 2 canais/entradas e uma saída (2 para 1) e usando w_1 para controle do MUX

$$f = \bar{w}_1 \bar{w}_3 + w_1 w_2 + w_1 w_3$$

 - Implemente a mesma função usando um MUX de 4 para 1 com controle através de w_1 e w_2



(a) Using a 2-to-1 multiplexer

 

(b) Using a 4-to-1 multiplexer

Figure 6.12. The circuits synthesized in Example 6.6.



 


Figure 6.13. The circuit synthesized in Example 6.7

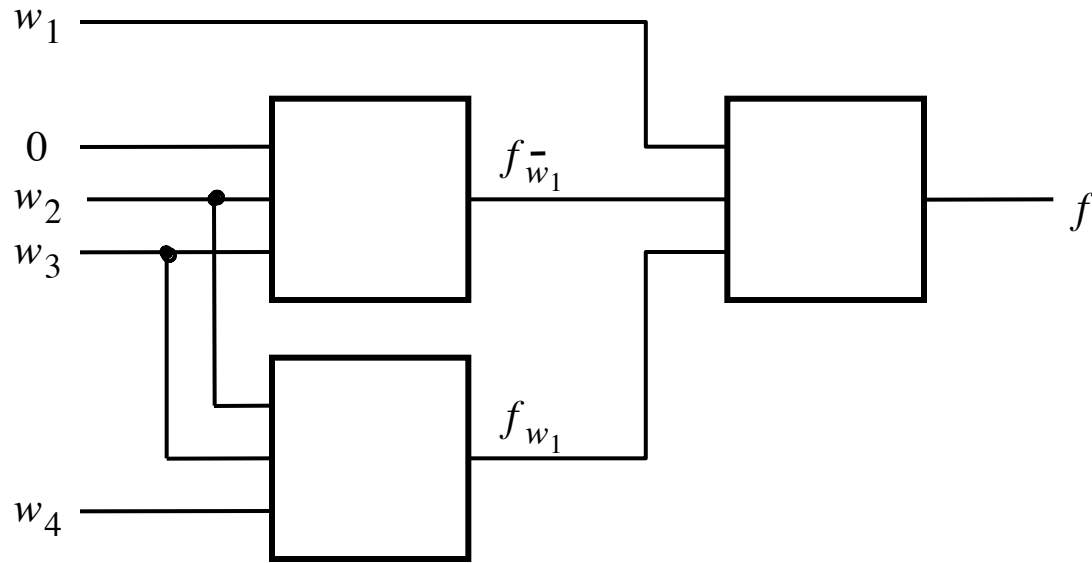

(a) Using three 3-LUTs

 

(b) Using two 3-LUTs

Figure 6.14. Circuits synthesized in Example 6.8