

Trabalho 1 - SSC0108

Descrição

Uma Unidade Lógica e Aritmética (ULA) combina uma variedade de operações lógicas e matemáticas dentro de uma única unidade. Por exemplo, uma ULA típica pode realizar adição, subtração, comparação de magnitude e operações AND e OR.

Neste trabalho, você deverá implementar uma ULA usando dois registradores em sua entrada de dados, A e B, sendo que o registrador A também serve de acumulador. As operações serão definidas da seguinte maneira:

- Operações com 1 operando: $A = op A$
- Operações com 2 operandos: $A = A op B$

O projeto deverá conter as seguintes entradas e saídas:


- KEY[0]: reseta os registradores para o valor zero
 - Utilize o pino CLEAR dos flip-flops
 - Convencionalmente sinais de reset são ativados em 0 (porém não obrigatório)
- SW[7..0]: operandos ou operação, 8 bits
- SW[8]: configura a operação do registrador A (ver KEY[0])
- KEY[1]: opera o registrador A de acordo com SW[8]:
 - Se SW[8] = 0 e pressionar KEY[1], o valor de SW[7..0] é carregado ao registrador A
 - Se SW[8] = 1 e pressionar KEY[1], é realizada a operação presente em SW[7..0] (ver tabela de operações)
- KEY[2]: carrega o valor de SW[7..0] ao registrador B
- HEX3[6..0] e HEX2[6..0]: valor presente no registrador A
- HEX1[6..0] e HEX0[6..0]: valor presente no registrador B

O diagrama no final deste documento apresenta a estrutura esperada para este projeto. Os módulos presentes são:

- Register8B: registrador de 8 bits
 - in[7..0]: entrada do registrador
 - out[7..0]: saída do registrador
 - clock: clock manual
- ULA: unidade lógica aritmética
 - A[7..0]: operando A
 - B[7..0]: operando B
 - OP[3..0]: operação a ser realizada
- mux2: selecionador de entrada para o registrador A. É este multiplexador que seleciona o que deve ser carregado no registrador A: o valor de SW[7..0] ou o resultado da ULA
- bin2sevenseg: conversor de valor binário de 8 bits para dois displays de sete segmentos
 - hex1: display de sete segmentos a mostrar os 4 bits mais significativos
 - hex0: display de sete segmentos a mostrar os 4 bits menos significativos

Debouncer

 Os botões da placa, ao serem pressionados/ativados, geram um ruído antes de entrar em um estado estável. Isto é uma característica física dos botões. Segundo a imagem abaixo, ao apertar um botão, esperamos uma onda igual ao "Button state". Porém, o que ocorre de verdade é uma onda igual ao "MCU IN voltage".



Fonte: https://industrialcircuits.files.wordpress.com/2014/07/contact_bouncing.png

Para evitar tal problema, precisamos de um debouncer (um filtro para a remoção do ruído). O debouncer será fornecido na wiki como um módulo Verilog (arquivo com extensão .v) e a sua caixinha (arquivo com extensão .bsf). Adicione os dois arquivos no seu projeto Quartus e utilize-o para todos os pinos KEY[x]. **Este debouncer é obrigatório, do contrário o seu circuito pode não funcionar como esperado!**

Este debouncer funciona tanto para botões ativos em 0 quanto para botões ativos em 1.

O debouncer contém as seguintes entradas e saídas:

- clk: clock utilizado pelo filtro. Utilizar o clock de 50 MHz da placa (CLOCK_50):
 - PIN_Y2 na placa DE2-115
 - PIN_M9 na placa DE0-CV
- rst_n: reset do debouncer, conectar diretamente ao KEY[0]
- inb: entrada com ruído (botão KEY[x])
- outb: saída filtrada do botão

Tabela de instruções

SW[3..0]	Operação
0000	Negação ($A = \text{not } A$)
0001	E ($A = A \text{ and } B$)
0010	OU ($A = A \text{ or } B$)
0011	OU exclusivo ($A = A \text{ xor } B$)
0100	Soma ($A = A + B$)*
0101	Subtração ($A = A - B$)*
0110	Multiplicação ($A = A * B$)*
0111	Divisão ($A = A / B$)*
1000	Shift lógico esquerda ($A = A \ll B$)
1001	Shift lógico direita ($A = A \gg B$)
1010	Shift aritmético esquerda ($A = A \lll B$)*
1011	Shift aritmético direita ($A = A \ggg B$)*
1100	Rotação para esquerda ($A = A \text{ rotl } B$)
1101	Rotação para direita ($A = A \text{ rotr } B$)
1110	----
1111	----

* A e B devem aceitar complemento de 2

Observações

- Os trabalhos serão avaliados no horário de aula:
 - Terça: 26/09
- Dupla de 2 alunos (também conhecido como dupla)
- **Colar = 0**
- **O projeto será executado nas placas (utilizar os switches SW e botões KEY para entrada de dados e displays de sete segmentos HEX para o resultado)**
- **USE O DEBOUNCER**
- **UTILIZEM O DEBOUNCER**
- Está liberado utilizar os seguintes módulos prontos do Quartus:
 - dff: flip-flop do tipo D com preset e clear
 - lpm_mux: multiplexador parametrizável

